**2.** **Az ábra szerinti áramkörben a telep elektromotoros ereje 25 V, belső ellenállása 2 Ω. Az ellenállások nagysága: $R_1 = 40\ \Omega$, $R_2 = 60\ \Omega$, $R_3 = 24\ \Omega$.**

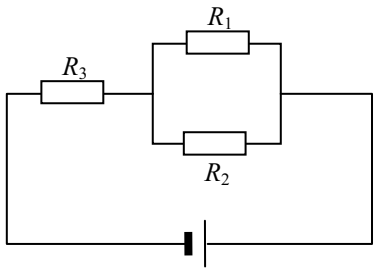


**a)** Mekkora a főágban folyó áram áramerőssége?

**b)** Határozza meg a telep kapocsfeszültségét!

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 8 pont | 2 pont | 10 pont |
| | | |