2. A kapcsolási rajz szerinti áramkörben $R_1 = 80\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$, a telep kapocsfeszültsége $U = 10$ V, a telepen átfolyó áram erőssége $I = 0{,}05$ A.

a) Határozzuk meg az R_3 ellenállás nagyságát!

b) Mekkora a feszültség és a teljesítmény az R_2 ellenálláson?

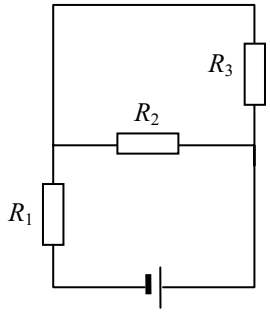

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont