3. Az ábrán látható áramkörben egy elhanyagolható belső ellenállású telep található, melynek elektromotoros ereje $U = 10\,\text{V}$. Az ellenállások értéke $R = 10\,\Omega$. Mekkora az *A* és *B* pontok közti feszültség?

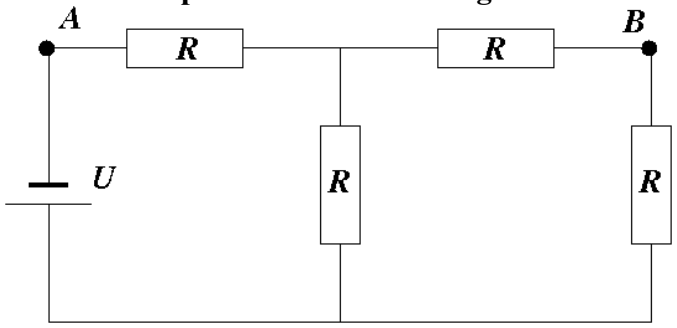

Összesen
10 pont