2. Négy 10 Ω nagyságú ellenállást az ábra szerint összekapcsolunk. Ezután U = 15 V feszültséget kapcsolunk az A és B pontok közé.

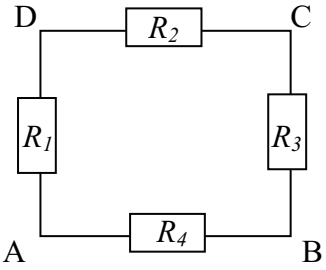

a) Mekkora áram folyik ebben az esetben az R_4 ellenálláson?
b) Mekkora lesz a D és C pontok közti feszültség?
c) Melyik ellenálláson szabadul fel a legtöbb hő?
Mennyi hő szabadul fel 10 s alatt ezen az ellenálláson?

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	3 pont	5 pont	11 pont