2. Az ábrán látható áramkörben egy kapcsoló szakítja meg az egyik vezetéket. Az ellenállások értéke $R_1 = R_2 = R_3 = 10\,\Omega$, az áramkört tápláló telep feszültsége $U = 5\,\mathrm{V}$. Mekkora az egyes ellenállásokra jutó teljesítmény, ha a *K* kapcsoló

a) **zárva van?**
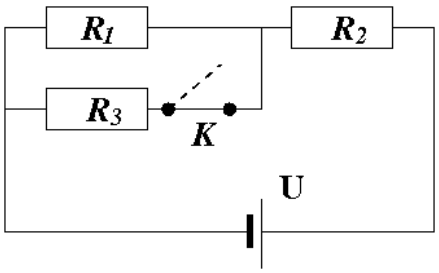
b) **nyitva van?**