2. Egy gépkocsi akkumulátor 6db sorba kapcsolt egyforma cellából áll.
Az akkumulátor üresjárási feszültsége (elektromotoros ereje) 13,2V.
Ha az akkumulátor terhelése 54 W, akkor a kapocsfeszültség 10,8 V-ra csökken.

Mekkora egy-egy cella belső ellenállása? Mekkora az akkumulátor rövidzárási árama?

Összesen
11 pont