HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábra szerinti kapcsolásban az ellenállások értéke rendre $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 200\ \Omega$ és $R_3 = 300\ \Omega$. A telep feszültsége 12 V.

a) Mekkora az R_2 ellenálláson átfolyó áram erőssége, ha a K kapcsoló nyitva van?
b) Mekkora ebben az esetben az R_3 ellenállás elektromos teljesítménye?
c) Mennyi hő fejlődik az R_1 ellenálláson 15 perc alatt, ha a K kapcsoló zárva van?

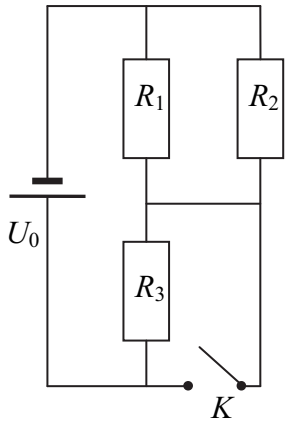

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	2 pont	4 pont	12 pont