3/B Egy kísérlet alkalmával egy zseblámpaizzón átfolyó áram erősségét mértük, miközben az izzóra jutó feszültséget változtattuk. A mért adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

a) Határozza meg az izzó ellenállását a különböző feszültségek esetén, és írja be a táblázatba!
b) Határozza meg az izzó teljesítményét a különböző feszültségek esetén, és írja be a táblázatba!
c) Ábrázolja grafikonon az izzó teljesítményét az ellenállás függvényében!
d) A grafikon alapján becsülje meg, hogy mekkora az izzó ellenállása akkor, amikor 1,2 W teljesítménnyel működik! Írja le, hogyan járt el a becslés során!

U (V)	*I (A)*	*R (Ω)*	*P (W)*
0,200	0,066		
0,491	0,080		
0,755	0,094		
1,015	0,107		
1,530	0,131		
2,093	0,153		
3,018	0,183		
3,506	0,200		
4,090	0,216		
4,610	0,230		
5,630	0,255		