4. Egy akkumulátor elektromotoros ereje 12 V, belső ellenállása 1 Ω. Az ábra szerint az akkumulátor sarkaira párhuzamosan kapcsolunk két izzót, amelyek ellenállása 4 Ω és állandónak tekinthető.

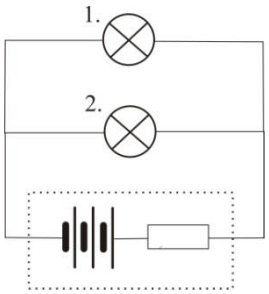

Mennyivel változik meg az 1. számú izzó teljesítménye, ha a 2. számú izzó kiég?

Összesen
11 pont