4. Egy ellenállás-hálózatban a vezetékeket a mellékelt rajz szerint forrasztották össze. Az ellenállások nagysága azonos.

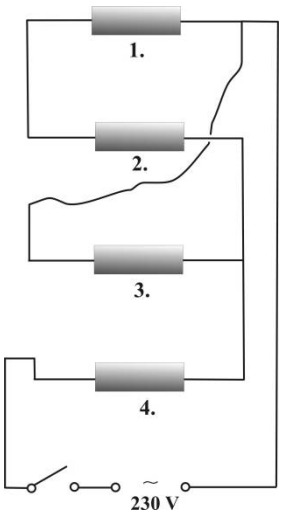

a) Készítsen a számozott ellenállásokról jól áttekinthető kapcsolási rajzot!
b) Határozza meg az ellenállások eredőjét a hálózatban, ha mindegyik ellenállás nagysága $R = 100\ \Omega$!
c) Mekkora az egyes ellenállásokon átfolyó effektív áramerősség?
d) Állítsa a rájuk eső teljesítmény szerint sorrendbe a számozott ellenállásokat! A legelső helyen a legnagyobb teljesítményű, a legutolsó helyen a legkisebb teljesítményű ellenállás sorszáma álljon!

A hálózati feszültség effektív értéke 230 V.

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	2 pont	11 pont