3. A mellékelt ábrán látható kapcsolásban $U = 20$ V feszültségre $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$ ellenállásokat és $C_1 = 2\ \mu F$, illetve $C_2 = 3\ \mu F$ kondenzátorokat kötünk.

Mekkora lesz az egyes ellenállásokon átfolyó áram erőssége, valamint a kondenzátorokban tárolt energia a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén? (A kapcsolás után megvárjuk, amíg az áram erőssége állandó lesz.)

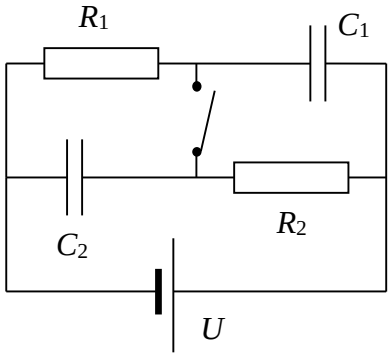

Összesen
14 pont