4. Egy ideálisnak tekinthető, $C = 10$ pF kapacitású kondenzátorból és egy tekercsből álló rezgőkörben $f = 1{,}18 \cdot 10^{10}$ Hz frekvenciájú elektromágneses rezgést hozunk létre.

a) Mekkora a rezgőkörben levő tekercs induktivitása?
b) Mekkora a rezgés energiája, ha a kondenzátor maximális feszültsége 2V?
c) Mekkora a tekercsen létrejövő maximális áramerősség?

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	3 pont	4 pont	11 pont