
3. Az ábra szerinti kapcsolásban egy $U = 12$ V feszültségű feszültségforrásra egy $R_1 = 20\ \Omega$ és egy $R_2 = 30\ \Omega$ ellenállású izzó mellé egy $C = 100\ \mu F$ kapacitású kondenzátort kapcsoltunk.

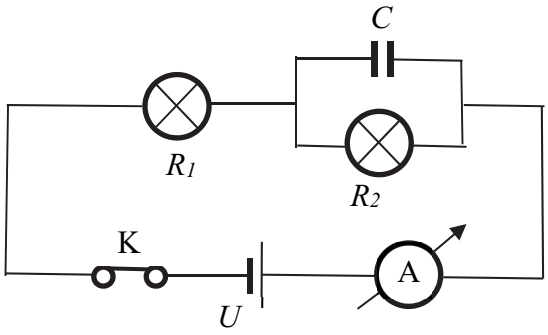a) A K kapcsoló zárása után kis idővel az árammérő műszer konstans értéket mutat. Mekkora ez az érték?
b) Az állandó áramerősség kialakulása után mekkora az áramkörben folyó áram teljesítménye?
c) Mennyi ekkor a kondenzátor lemezein tárolt töltés?
d) A kapcsoló újbóli kinyitása után melyik lámpa éghet még egy kicsit tovább? Mit mutat ekkor az áramerősség-mérő műszer? Válaszát indokolja!



a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	2 pont	4 pont	4 pont	13 pont