2. Egy tekercs ohmos ellenállása 6 Ω, induktivitása 0,4 H. A tekercset egy 24 V feszültségű, elhanyagolható belső ellenállású telepre kötjük.

a) Mekkora maximális áramerősség alakul ki a tekercsben?
b) Mekkora energiát tárol a tekercs ekkor?
c) Mekkora ebben az esetben a tekercs teljes fluxusa?
d) Az áramkörben erről az értékről az áramerősséget 0,05 s alatt egyenletesen nullára csökkentjük. Mekkora az indukált feszültség abszolút értéke?

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	12 pont