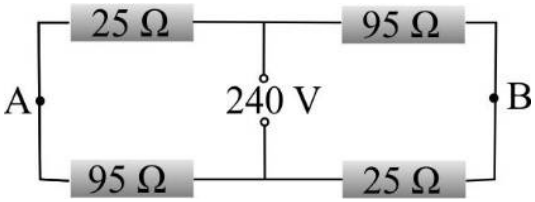
2. 25 Ω-os és 95 Ω-os ellenállásokból, valamint egy 240 V elektromotoros erejű ideális feszültségforrásból az ábrán látható kapcsolást állítjuk össze.



a) Mekkora a kapcsolás eredő ellenállása?
b) Mekkora áram folyik át a feszültségforráson?
c) Mekkora feszültséget mérhetünk az A és B pontok között?

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	2 pont	4 pont	10 pont