4. Egy galvánelemre két egyforma, 25 ohm ellenállású fogyasztót kapcsolunk, egymással párhuzamosan. Ekkor mindkét fogyasztón 200-200 mA erősségű áram folyik át. Ezután kikötjük az áramkörből az egyik fogyasztót. A másik fogyasztó teljesítménye ennek következtében 44%-kal nagyobb lesz, mint eredetileg volt.

Mekkora a galvánelem elektromotoros ereje és belső ellenállása?

Összesen
12 pont