
2. Az ábrán látható kapcsolás három ellenállásból és egy ideális telepből áll. Egy ideális mérőműszerrel megállapítottuk, hogy az R_1 és az R_3 ellenálláson átfolyó áram erőssége egyaránt 0,16 A, az R_1 ellenállásra jutó feszültség pedig 16 V. Az R_2 ellenálláson felszabaduló teljesítményt 5,12 W-nak mértük.

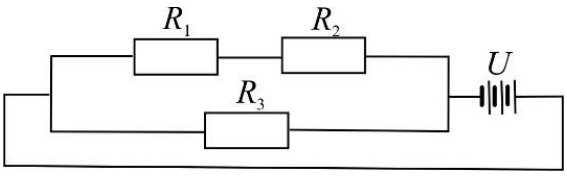a) Számítsa ki az ellenállások nagyságát!
b) Mekkora a telep feszültsége?
c) Mekkora az áramkör eredő ellenállása?



a)	b)	c)	Összesen
7 pont	2 pont	3 pont	12 pont