2. Egy karácsonyfát díszítő lámpasor 20 kis égőből áll, melyeket sorosan kapcsolnak.

a) Mekkora az egyes izzók ellenállása, ha rajtuk a 12 V, 2,2 W felirat olvasható?
b) Ha a lámpasort 230 V feszültségre kapcsoljuk, mennyi áram folyik át az égőkön?
c) Amikor az egyik égő kiég, szeretnénk kicserélni, de csak 24 V; 2,2 W, illetve 6 V; 2,2 W feliratú lámpáink vannak. Melyik égőt tegyük a kiégett helyére? Leadja-e a pótizzó a névleges teljesítményét? Válaszát számítással is indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	2 pont	8 pont	13 pont