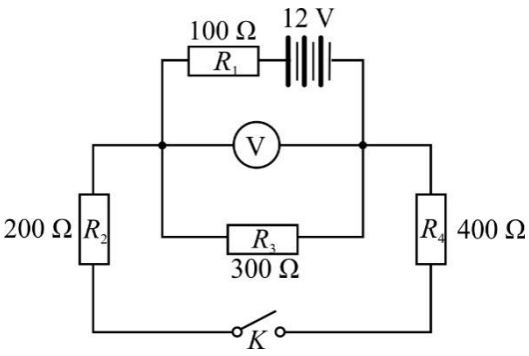
3. Az $R_1 = 100\ \Omega$, az $R_2 = 200\ \Omega$, az $R_3 = 300\ \Omega$ és az $R_4 = 400\ \Omega$ nagyságú ellenállásokból, egy 12 V-os, ideális telepből, valamint egy K kapcsolóból az ábrán látható áramkört állítjuk össze. Az áramkörbe egy ideális feszültségmérő műszert kapcsolunk.



a) Mit mutat a voltmérő a kapcsoló nyitott állásánál?
b) Mit mutat a voltmérő a kapcsoló zárt állásánál?

a)	b)	Összesen
5 pont	8 pont	13 pont