
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

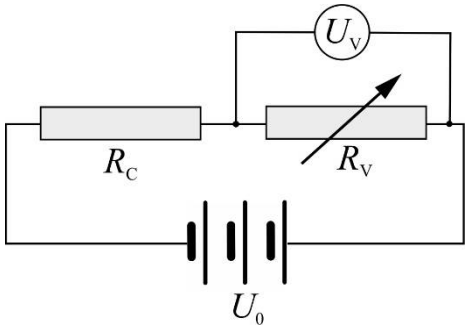3/A Egy R_c állandó és egy R_v változtatható ellenállást sorba kötünk egy U_0 feszültségű ideális telepre. A változtatható ellenállásra eső U_v feszültséget egy ideális feszültségmérő műszerrel megmérjük a változtatható ellenállás nagyságának négy értékénél, ebből kettőt tartalmaz az alábbi táblázat:




R_v (Ω)	1	2	4	6
U_v (V)	2,5		4	

a) Számolja ki a U_0 és R_c ismeretlen értékét az adatokból!

b) Egészítse ki a táblázatot!

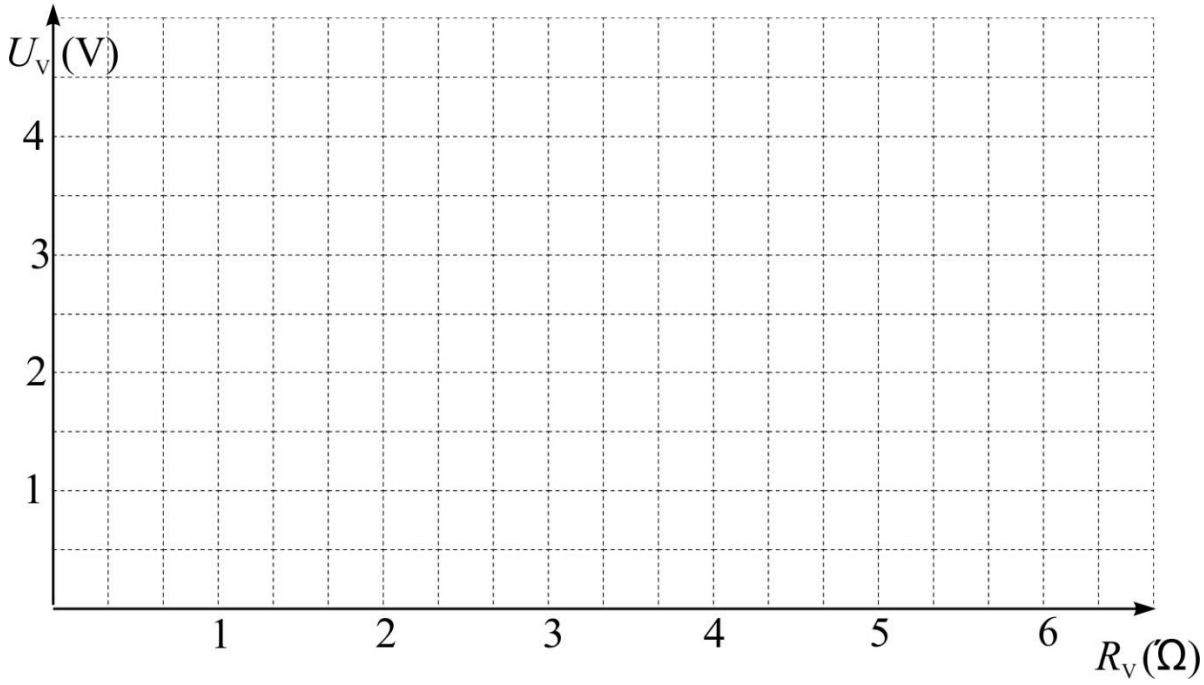c) Ábrázolja az adatokat a megadott grafikonon! Miért nem esnek a pontok egy egyenesre?



a)	b)	c)	Összesen
10 pont	4 pont	6 pont	20 pont